

## Kapılar (Gates)


Ve (And) Kapısı



x	y	f
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Dogruluk Tablosu

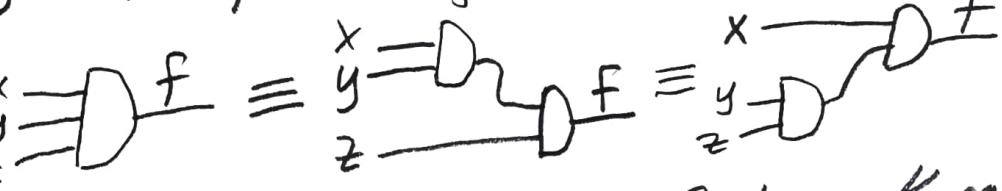n girişli Ve Kapısı işin tüm girişler 1 ise  $f=1$ , diğer durumlarda  $f=0$  olur.



$$xyz = (xy)z = x(yz) \text{ Birleşme Kuralı}$$


Veya (Or) Kapısı



x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Dogruluk Tablosu

Değil (Not) Kapısı

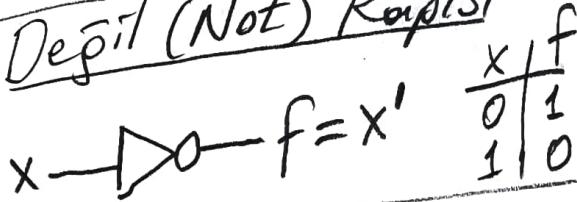


Dogruluk Tablosu

Giriş 0 ise  $f=1$ , diğer tırı  $f=0$


Nand (Ve Değil) Kapısı

Evransel Kapılar  $\rightarrow$  Nor (Veya Değil) Kapısı

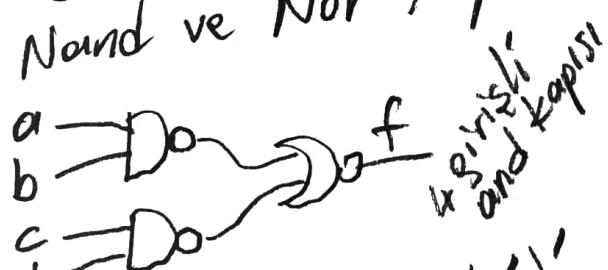Düşük maliyetinden dolayı mantık devreleri genellikle Nand ve Nor kapıları kullanılarak üretilir.




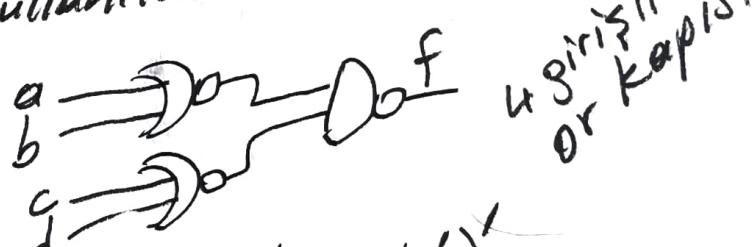
$$\begin{aligned} f &= ((ab)' + (cd)')' \\ &= (ab)''(cd)'' = abcd \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} f &= ((a+b)'(c+d)')' \\ &= (a+b)'' + (c+d)'' \\ &= a + b + c + d \end{aligned}$$

## Ve Değil (Nand) Kapısı

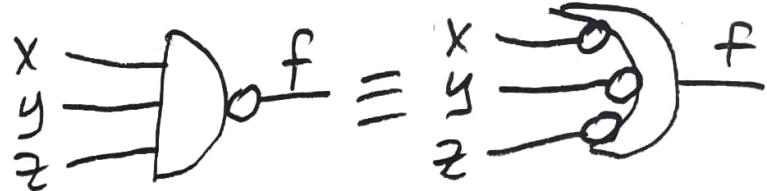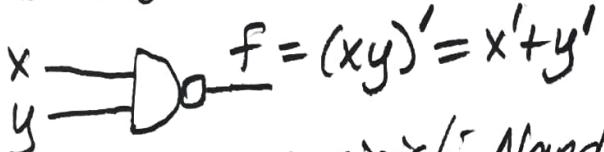


x	y	f
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

n girişli Nand  
kapısı için  
tüm girişler 1  
ise  $f=0$ , diğeri  
durumlarda  $f=1$



Dogruluk Tablosu

$$f = (xyz)' = x' + y' + z'$$

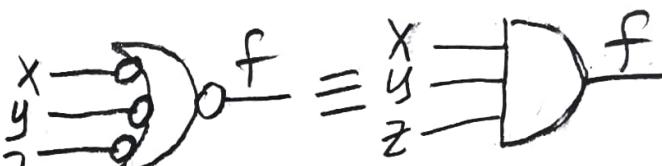

$$f = (x' + y' + z')' = xyz$$

## Veya Değil (Nor) Kapısı

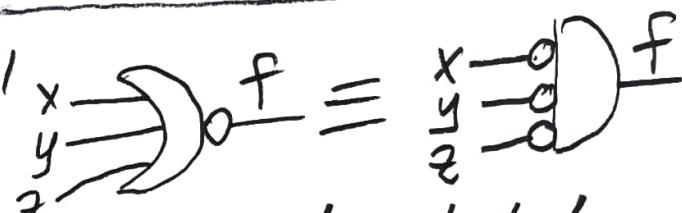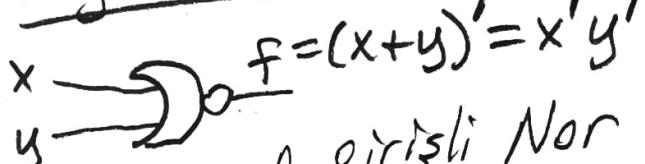


x	y	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

n girişli Nor  
kapısı için  
tüm girişler 0  
ise  $f=1$ , diğeri  
durumlarda  $f=0$



Dogruluk Tablosu

$$f = (x+y+z)' = x'y'z'$$

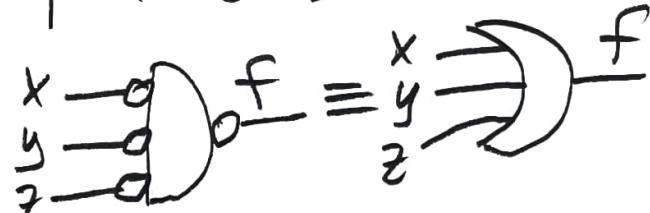


$$f = (x'y'z')' = x+y+z$$

## Ya Da (Exor) Kapısı

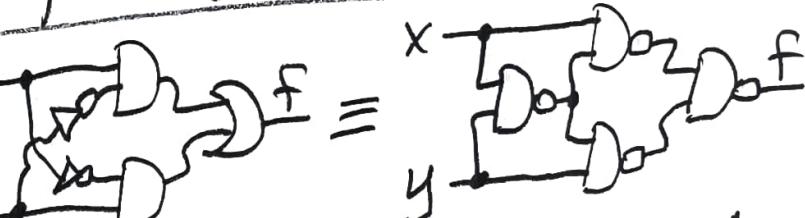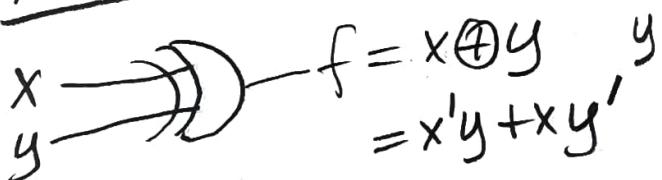


x	y	f
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$x \oplus y = y \oplus x$

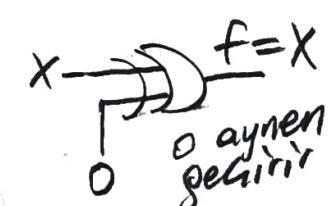

$$f = x \oplus y$$

aynen  
geçerlidir

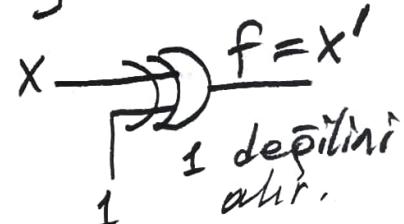

$$f = x'$$

1 deðilini  
alır.

$$x \oplus y \oplus z = (x \oplus y) \oplus z$$

$$= x \oplus (y \oplus z)$$


Dogruluk  
Tablosu

n girişli Exor Kapısı için  
1'lerin sayısı tek ise  $f=1$ ,  
çift ise  $f=0$  olur.

$$x \oplus x' = 1$$

$$x \oplus 0 = x$$

$$x \oplus 1 = x'$$

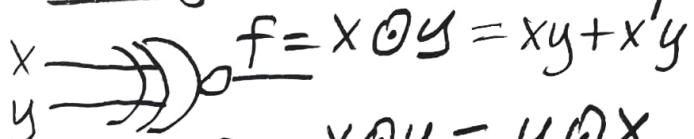
Eşdeğer (Exnor) Kapısı

x	y	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$x \odot y = y \odot x$$

$$f = \begin{cases} 0, & x \neq y \\ 1, & x = y \end{cases}$$
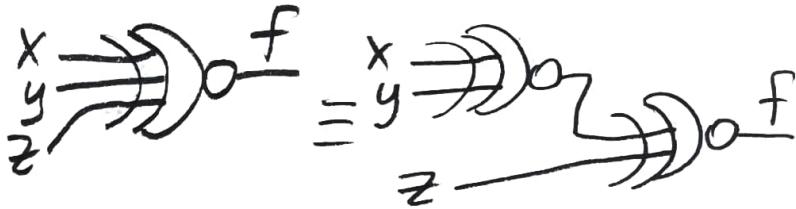
$$\begin{aligned} x \odot y \odot z &= (x \odot y) \odot z \\ &= x \odot (y \odot z) \end{aligned}$$



n girişli Exnor Kapısı için  
0'ların sayısı çift ise  $f=1$ ,  
tek ise  $f=0$  olur

$$(x \oplus y)' = x \odot y$$




$$(x \odot y)' = x \oplus y$$

Degisken  
sayisi  
sift ise

$x \oplus y \oplus z = x \odot y \odot z$   
Degisken Sayisi Tek ise

$$(x \oplus y \oplus z)' = x \oplus y \odot z = x \odot y \oplus z$$
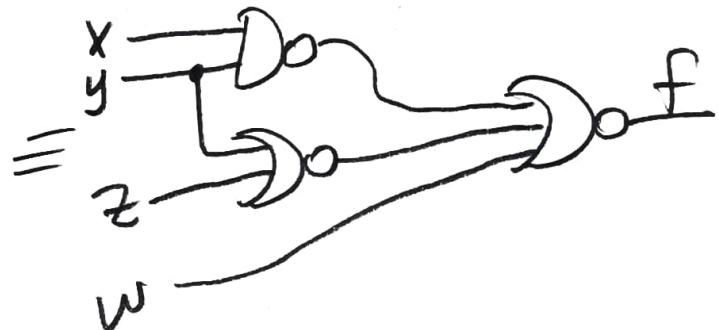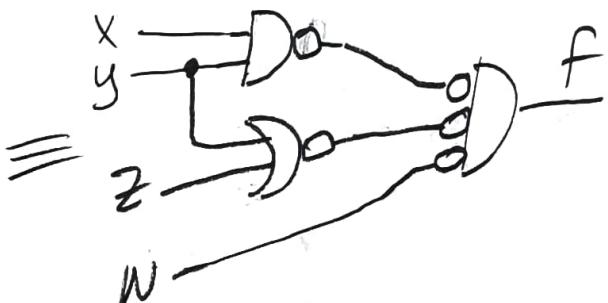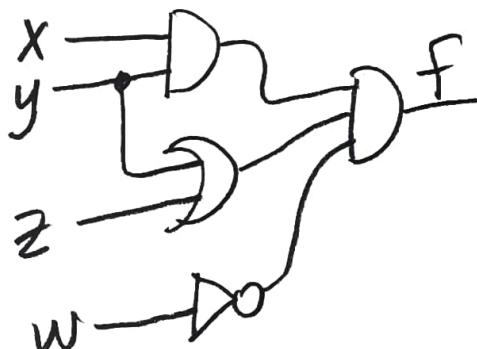
$$f = xy(y+z)w' = ((xy)(y+z)w')'' = ((xy)' + (y+z)' + w)'$$



$$f = ((abc)'(de)')' = abc + de \quad \text{Sarpımlar Toplamları}$$

$$f = ((a+b+c)' + (d+e)')' = (a+b+c)(d+e) \quad \text{Toplamlar Sarpımı}$$

$$f = x + y'z + x'y'z' \quad \text{Sarpımlar Toplamları} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Standard} \\ \text{form} \end{array} \right\}$$

$$f = y(x+z')(x'+y'+z) \quad \text{Toplamlar Sarpımı} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Standard} \\ \text{form} \end{array} \right\}$$

$$f = (x+y)(x'+y'z) \quad \text{Standard form depon}$$

$$f = x \oplus y \oplus z = (x \oplus y) \oplus z = (xy)z + (x \oplus y)z' = (xy+z)(x \oplus y+z')$$

$$f = xyz + x'y'z + x'y'z' + xy'z + xy'z' + xy'z'w + xyzw \quad \sum(1, 2, 4, 7)$$

$$f_1 = xy \otimes z \otimes w \quad \text{Sıfırların Sayısı Eşit}$$

$$= x'y'z'w' + x'y'zw + x'y'z'w + x'y'zw'$$

$$+ xy'z'w + xy'zw' + xy'z'w' + xyzw$$

$$= \sum(0, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15)$$

$$f_2 = x \oplus y \oplus z \oplus w \quad \text{Birlerin Sayısı Tek}$$

$$= \sum(1, 2, 4, 8, 7, 11, 13, 14)$$

$$f = f_1 + f_2 = 1$$

$$f_1 = f_2$$

# Karna Harita Yöntemi -

(19)

$x \ y$	Minterm	Maxterm	$\frac{y}{0 \ 1}$	$\frac{0}{M_0 \ M_1}$	$\frac{1}{M_2 \ M_3}$
0 0	$m_0 = x'y'$	$M_0 = x+y$			
0 1	$m_1 = x'y$	$M_1 = x+y'$			
1 0	$m_2 = xy'$	$M_2 = x'+y$			
1 1	$m_3 = xy$	$M_3 = x'+y'$	iki değişkenli Karna harita		

$M_i$  : Minterm  
 $M_i'$  : Maxterm  
 $M_i' = M_i$   
 $m_i$  ıgin 1 yapan,  $M_i$  ıgin 0 yapan olacak

$x \ y$	$\frac{00 \ 01 \ 11 \ 10}{z}$	$(5)_{10} = (101)_2$	$M_5 = x'y'z$	$M_5 = x'+y+z'$	$M_5 = M_5'$
$\times (1)$	$\frac{0 \ 1 \ 2 \ 3}{z}$				

Haritada  $M_5$   
 haricinde kalan  
 bütün bölge  
 $M_5'$  e aittir  
 $M_5 = M_5'$

$x \ y$	$\frac{00 \ 01 \ 11 \ 10}{z}$	$(9)_{10} = (1001)_2$	$M_9 = x'y'z'w$	$M_9 = M_9' = x'+y+z+w'$
$\times (1)$	$\frac{0 \ 1 \ 2 \ 3}{w}$			

Dört değişkenden daha fazlası  
 için harita yöntemi yerine  
 tablo yöntemi kullanılır.

Dört değişkenli  
 Karna haritası  
 Tablo yönteminde hesaplama çok olduğundan bilgisayar  
 yazılımı kullanmak gereklidir.

$$\begin{aligned}
 f(x,y,z) &= \sum (0, 1, 4, 5, 7) = m_0 + m_1 + m_4 + m_5 + m_7 \\
 &= x'y'z' + x'y'z + xy'z' + xy'z + xyz \\
 &= \prod (2, 3, 6) = M_2 M_3 M_6 \\
 &= (x+y+z)(x+y+z')(x'+y+z) \\
 f' &= \sum (2, 3, 6) = \prod (0, 1, 4, 5, 7) \quad f = (f')' = f'' \\
 \end{aligned}$$

Birinci  
Kanonik  
Aşılım

İkinci Kanonik  
Aşılım

$f(x,y,z) = \sum(1,3,5,6,7)$  ifadesini Karna Haritası kullanarak sadeleştir.(20)

		00	01	11	10
		0	<u>1</u>	<u>1</u>	
		x	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
		0			
		1			

$$f = xy + z$$

Diger Tırnak

		00	01	11	10
		0	<u>0</u>		0
		x	<u>0</u>		
		0			
		1			

$$f' = y'z' + x'z'$$

$$f = (f')' = (y'z' + x'z')' = (y+z)(x+z)$$

$$= (x+z)(y+z)$$

$$f(x,y,z,w) = \sum(0,1,5,8,9,13,15)$$

$$= \prod(2,3,4,6,7,10,11,12,14)$$

ifadesini Karna Haritası kullanarak sadeleştir.

		00	01	11	10
		00	<u>1</u>	<u>1</u>	
		01	<u>1</u>		
		00			
		01			
		11			
		10	<u>1</u>	<u>1</u>	

$$f = y'z' + z'w + xyw = xyw + z'(y'+w)$$

$$= xyw + (z+yw)'$$

Diger Yol


		00	01	11	10
		00	<u>0</u>	<u>0</u>	
		01	<u>0</u>	<u>0</u>	
		00			
		01			
		11			
		10	<u>0</u>	<u>0</u>	

$$f' = yw' + x'z + y'z$$

$$f = (f')' = (yw' + x'z + y'z)'$$

$$= (y'+w)(x+z')(y+z')$$

$$= (y'+w)(xy+z') = (yw' + (xy)'z)'$$

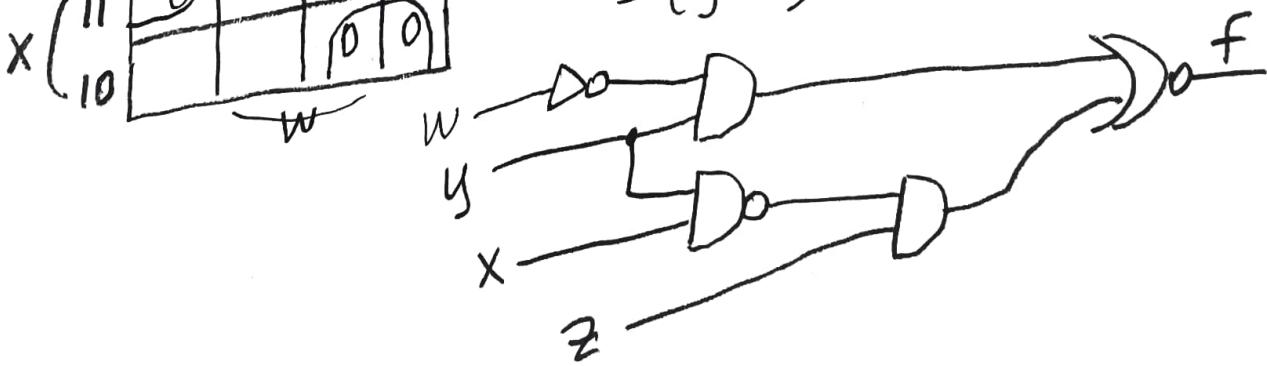


$$f(x,y,z,w) = \Sigma(0, 2, 5, 7, 8, 10, 15)$$

$d(x,y,z,w) = \Sigma(1, 3, 11, 12) \rightarrow$  Gerekirse  
 $f$  ifadesini karno haritası kullanarak sordelestir.

		z	
		00	01
x		00	1
		01	X
		11	1
		10	1
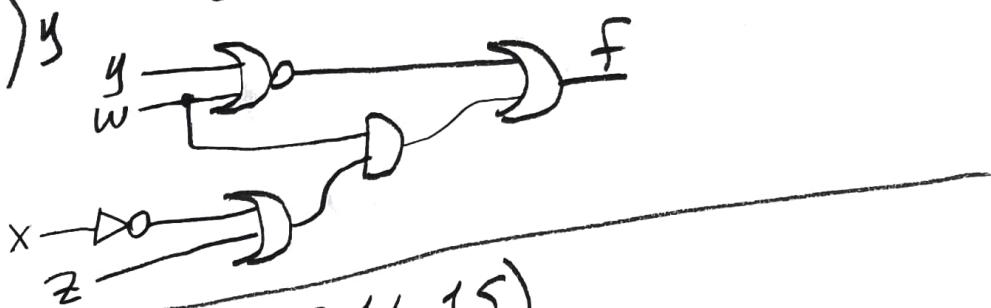
$$\begin{aligned} f &= y'w' + x'w + zw \\ &= (y+w)' + (x'+z)w \end{aligned}$$




$$f(a,b,c,d) = \Sigma(5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15)$$

- a) Garpimlar Toplami  
 b) Toplamlar Garpimlari


		c	
		00	01
a		00	1
		01	1
		11	1
		10	1

$$f = ac' + bc + bd$$

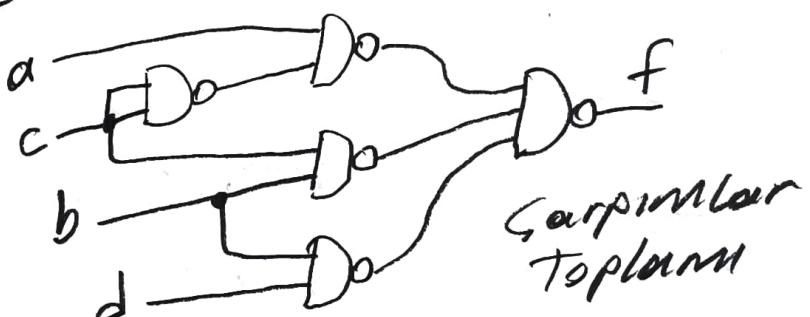

		c	
		00	01
a		00	0
		01	0
		11	0
		10	0
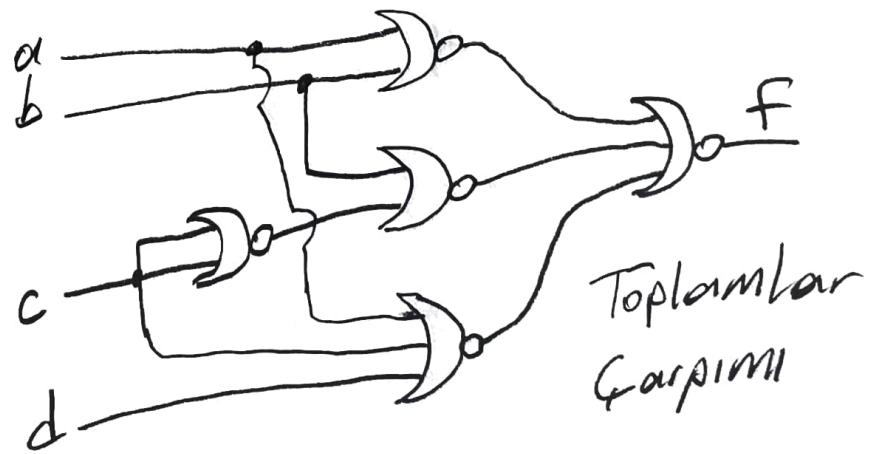
$$\begin{aligned} f &= (a'b' + b'c + a'c'd')' \\ &= (a+b)(b+c')(a+c+d) \end{aligned}$$



$$f' = a'b' + b'c + a'c'd'$$

$$f = (f')'$$

$f = a'b + a'c' + bd + c'd$  ifadesi ile verilen boole (22) fonksiyonunu iki girişli nand kapılıları ile persekle.

$$f = a'b + a'c' + bd + c'd \quad \left\{ \begin{array}{l} a \\ b \\ c \\ d \end{array} \right. \xrightarrow{\text{Do}} \left. \begin{array}{l} \text{Do} \\ \text{Do} \\ \text{Do} \\ \text{Do} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Do}} \left. \begin{array}{l} \text{Do} \\ e \\ \text{Do} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Do}} f$$


$$= a'(b+c') + (b+c')d$$

$$= \underbrace{a'}_{e} \underbrace{(b'c)}_{e}' + \underbrace{(b'c)}_{e}' d$$

$f = (a'+b)(b+d)(a+c'd')$  ifadesi ile verilen boole fonksiyonunu iki girişli nor kapıları ile persekle.


$$f = (a'+b)(b+d)(a+c'd')$$
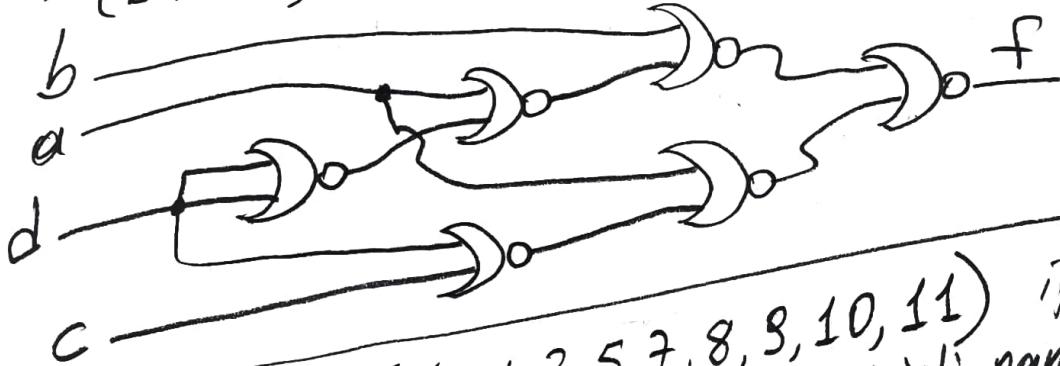
$$= (b+a'd)(a+c'd') = (b+(a+d'))'(a+(c+d'))'$$



$f(a,b,c,d) = \sum(0,1,3,5,7,8,9,10,11)$  ifadesi ile verilen boole fonksiyonunu iki girişli nand kapılarıyla persekle.


		c	
		00	01
a (\\">)	00	1	1
	01	1	1
		11	10
		1	1
		1	1
		1	1

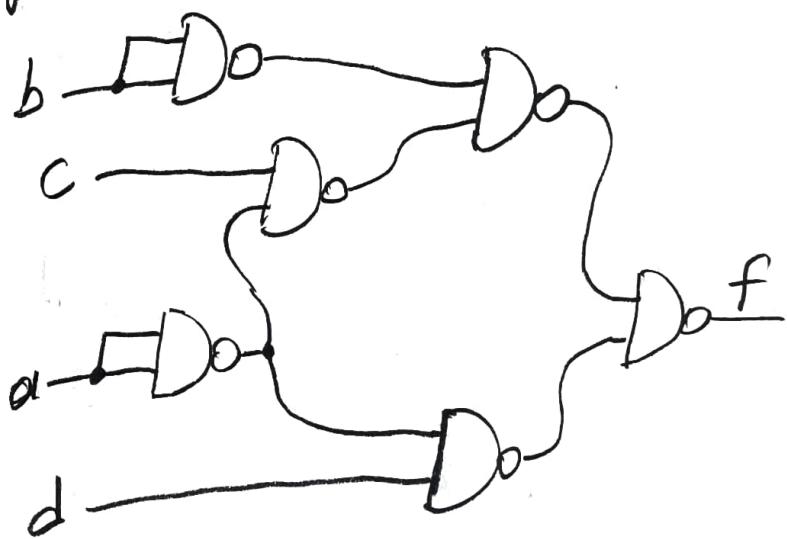

$$f = ab' + b'c' + a'd$$

$$= b'(a+c') + a'd$$

$$= b'(a'c)' + a'd$$

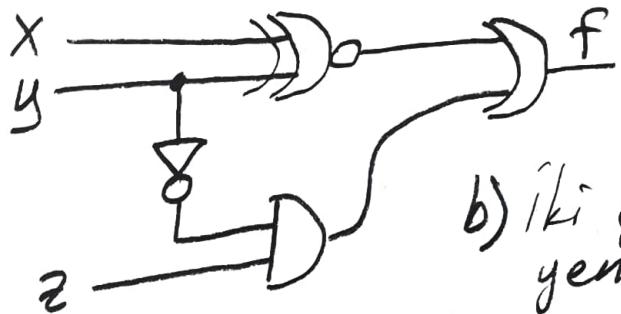

Sabitde verilen mantık devresi  
23  
a)  $f = \Sigma(?)$  formunda ifade et.


- b) İki girişli NAND kapıları ile yeniden gösterile.
- c) İki girişli NOR kapıları ile yeniden gösterile.

$$\begin{aligned} a) f &= x \odot y + y' z \\ &= xy + x'y' + y'z \end{aligned}$$

		00	01	11	10
		0	1	1	
x (1)		1		1	1
		0	1	1	


$$f(x, y, z) = \Sigma(0, 1, 5, 6, 7)$$
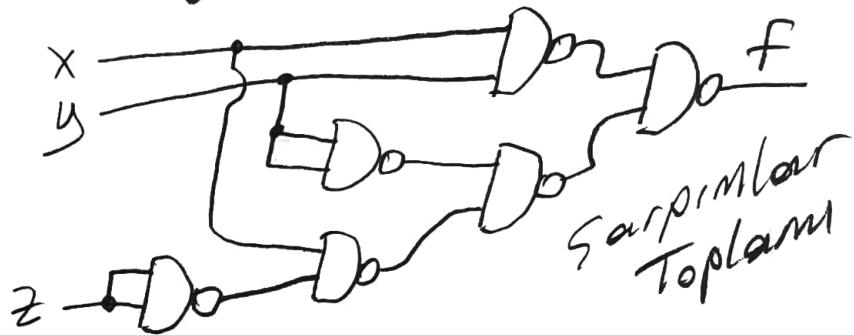
$$\begin{aligned} b) f &= xy + x'y' + y'z \\ &= xy + y'(x' + z) \\ &= xy + y'(xz)' \end{aligned}$$




		00	01	11	10
		0		0	0
x (1)		0	0		
		0		0	0
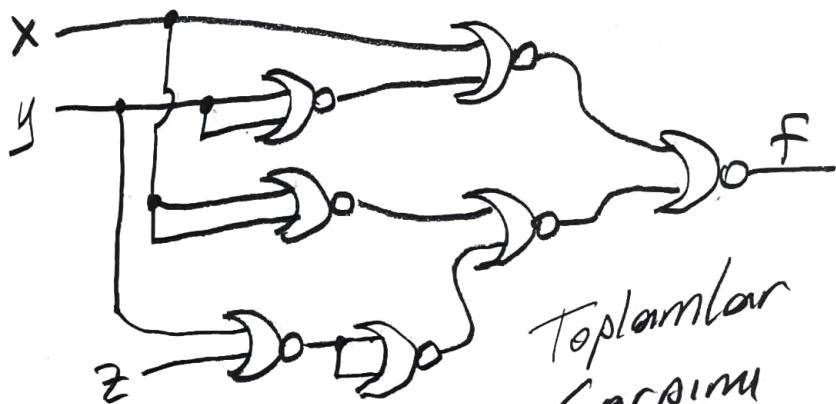
$$\begin{aligned} f' &= x'y + xy'z' \\ f &= (f')' = (x'y + xy'z')' \\ &= (x+y')(x'+y+z) \\ &= (x+y')(x'+(y+z)') \end{aligned}$$



		$f_1$	$f_2$	$\bar{b}$
		00	00	0
bd		00	01	1
00	0	0	0	1
01	0	0	1	0
10	1	1	1	0
11	0	1	0	0

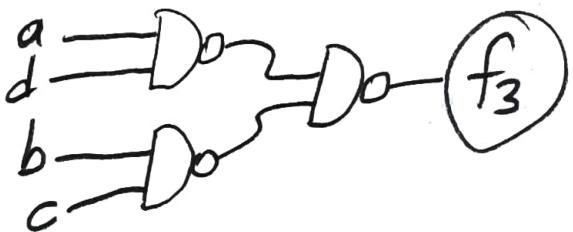


$$f = f_1 + f_2 + f_3$$

fonksiyonunu en az kapı elemanı kullanarak tasarla

$$\begin{aligned} f_1 &= bd' \\ f_2 &= b'd + cd' \\ f_3 &= ad + bc \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{c} f = f_1 + f_2 + f_3 \\ = bd' + b'd + cd' + ad + bc \end{array} \right\}$$

		c	
		00	01
a (11) 10	00	1	1
	01	1	1
11	1	1	1
10	1	1	1
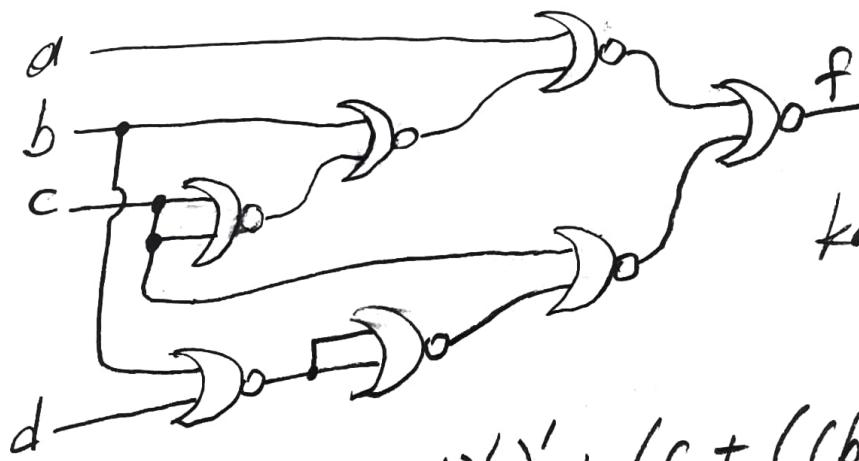
$$\begin{aligned} f &= c + ad + b'd + bd'' \\ &= c + ad + b \oplus d \end{aligned}$$




Yanda verilen mantık devresini iki girişli NAND kapılarıyla yeniden tasarıla.

$$\begin{aligned} f &= ((a + (b + c'))' + (c + ((b + d)')'))' \\ &= (a + b'c)(c + b + d) = (a + b')(a + c)(b + c + d) \\ f' &= a'b + a'c' + b'c'd' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f &= ab + ad + b'c \\ &= b'c + a(b + d) \\ &= b'c + a(b'd')' \end{aligned}$$

		c	
		00	01
a (11) 10	00	0	1
	01	0	0
11	1	1	1
10	0	1	1

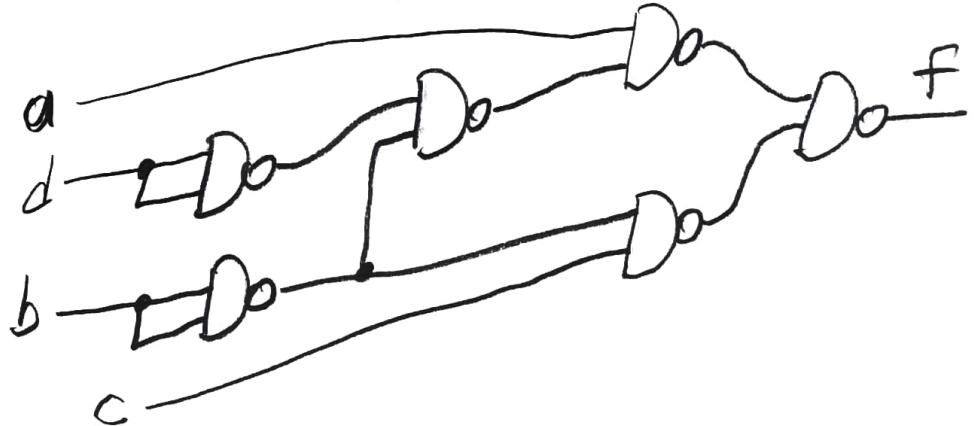


$f(a, b, c, d) = ad + ac'd' + a'cd + bcd'$  denklemi ile verilen (25)  
boole fonksiyonunu hale kurallarını kullanarak sadeleştirir.

$$\begin{aligned}
 f &= ad + ac'd' + a'cd + bcd' \\
 &= ad(c+c') + ac'd' + a'cd + bcd' \\
 &= \underline{acd} + \underline{ac'd'} + \underline{ac'd'} + \underline{a'cd} + bcd' \\
 &= \underbrace{(a+a')}_{1} cd + ac'(\underbrace{d+d'}_{1}) + bcd' \\
 &= cd + ac' + bcd' = ac' + c(d+bd') \\
 &= ac' + c(d+b)(\underbrace{d+d'}_{1}) = ac' + c(b+d)
 \end{aligned}$$

$f(x, y, z, w) = \sum(1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15)$  boole fonksiyonunu  
iki girişli Nand kapılılarıyla tasarlara.

	00	01	11	10	$\bar{z}$
00					
01		(1)			
11	(1)	(1)	(1)	(1)	
10		(1)			
x	00	01	11	10	w

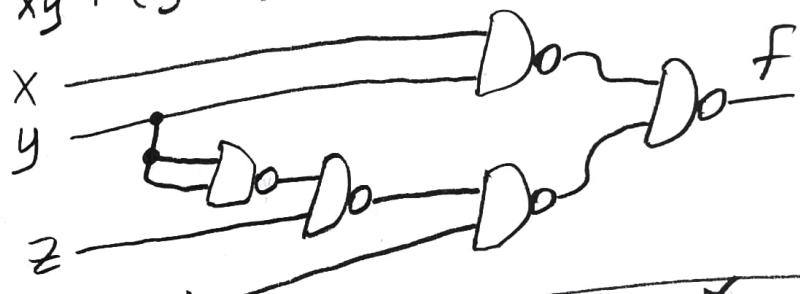
$$\begin{aligned}
 f &= xy + yw + \bar{z}'w \\
 &= xy + (y+z')w = xy + (y'z)'w
 \end{aligned}$$




$f(a, b, c, d) = \sum(0, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15)$  ifadesi ile verilen  
boole fonksiyonunu en az sayıda iki girişli Nand  
kapısı kullanarak tasarlara.

	00	01	11	10	$\bar{c}$
00	(1)				
01	1				
11	1		(1)	(1)	
10	(1)	1	(1)	(1)	
a	00	01	11	10	b


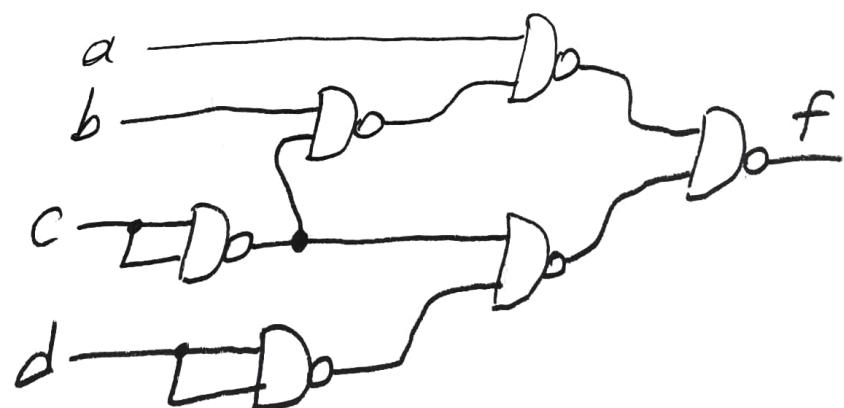
$$\begin{aligned}
 f &= ab' + ac + c'd' \\
 &= a(b'+c) + c'd' = a(bc')' + c'd'
 \end{aligned}$$



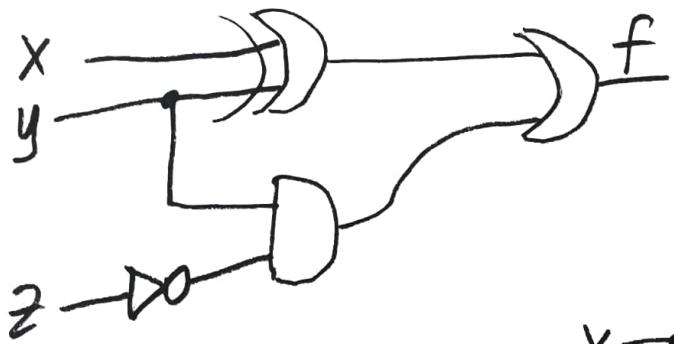

Yanda verilen mantık devresini iki girişli Nand kapılılarıyla yeniden tasarılar.
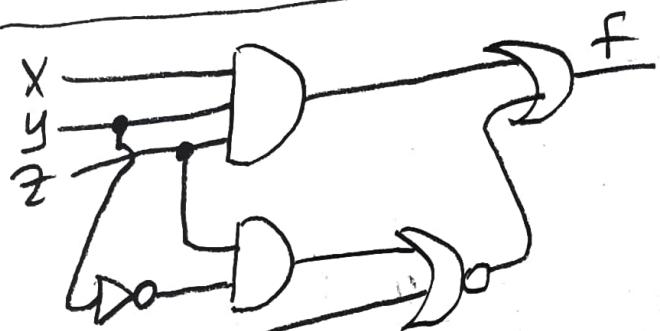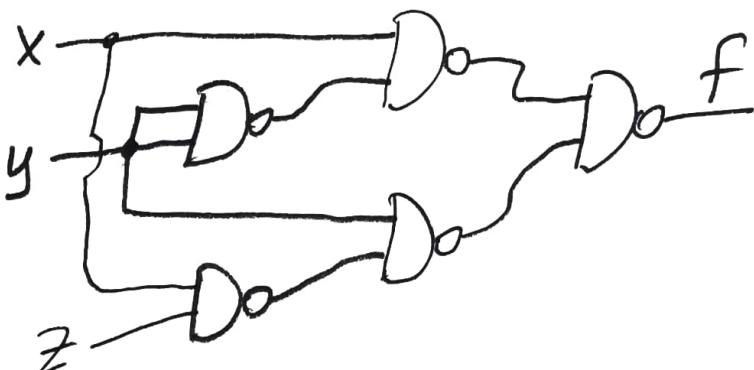
$$\begin{aligned}
 f &= x \oplus y + yz' \\
 &= x'y + xy' + yz' \\
 &= xy' + y(x' + z') \\
 &= xy' + y(xz)'
 \end{aligned}$$




Yanda verilen sayısal mantık devresini  $f = f''$  mantığı ile en az kapı elemanı kullanarak tasarıla.


$$\begin{aligned}
 f &= xyz + (y'z + w)' = xyz + (y + z')w' \\
 &= xyz + yw' + z'w'
 \end{aligned}$$

		z	
		00	10
y		00	1
x	w	01	0
01	1	0	0
11	1	0	1
10	1	0	0


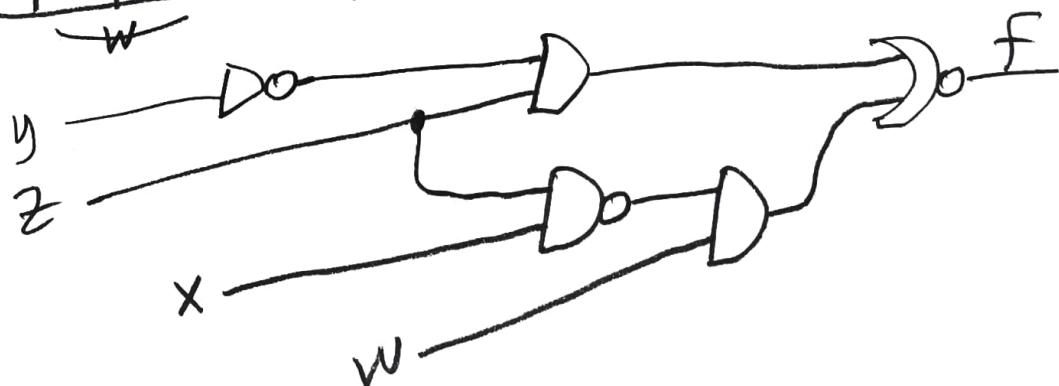
$$\begin{aligned}
 f' &= z'w + x'w + y'z \\
 &= (z' + x')w + y'z \\
 &= y'z + (xz)'w \\
 f &= (y'z + (xz)'w)'
 \end{aligned}$$



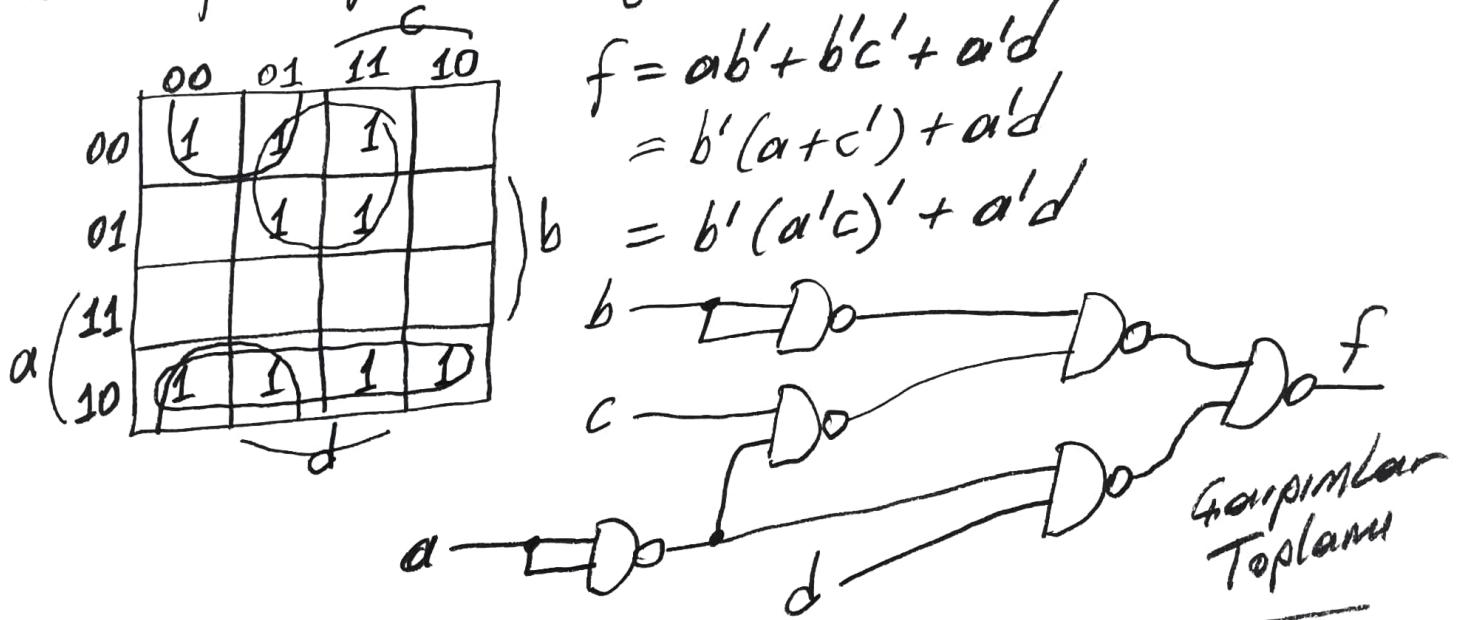$f(a, b, c, d) = \sum(0, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11)$  ifadesi ile verilen  
boole fonksiyonunu iki girişli Nand kapılılarıyla gerçekleştirelim. (27)



Aynı soruyu Nor kapılılarıyla yapsaydık.

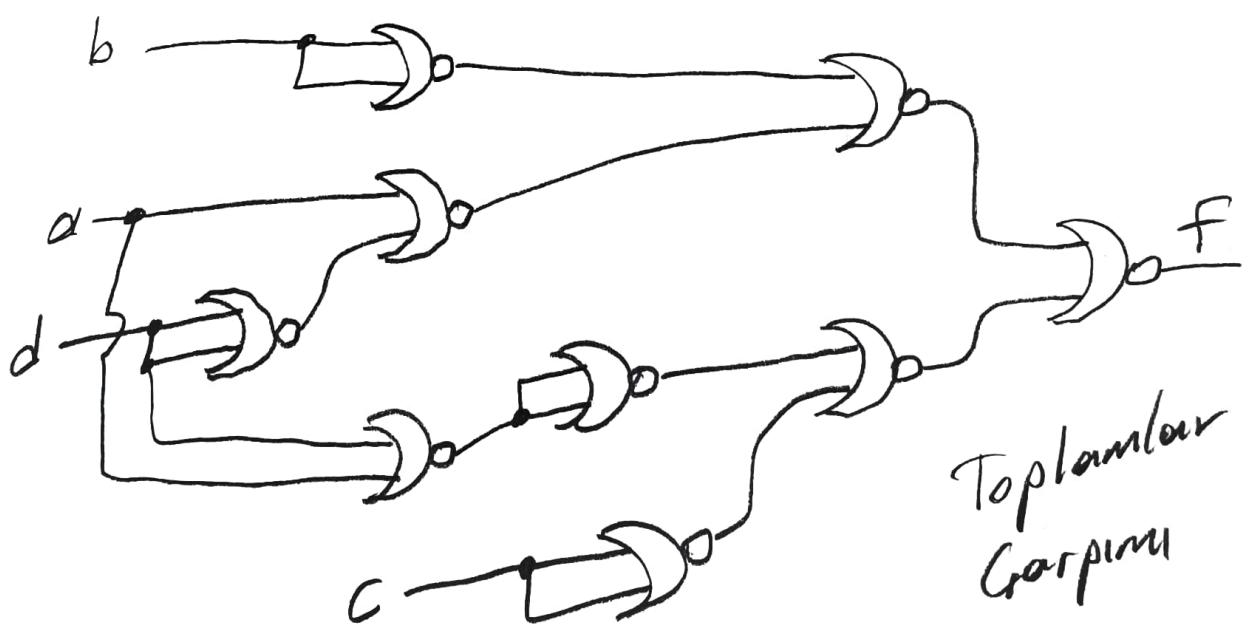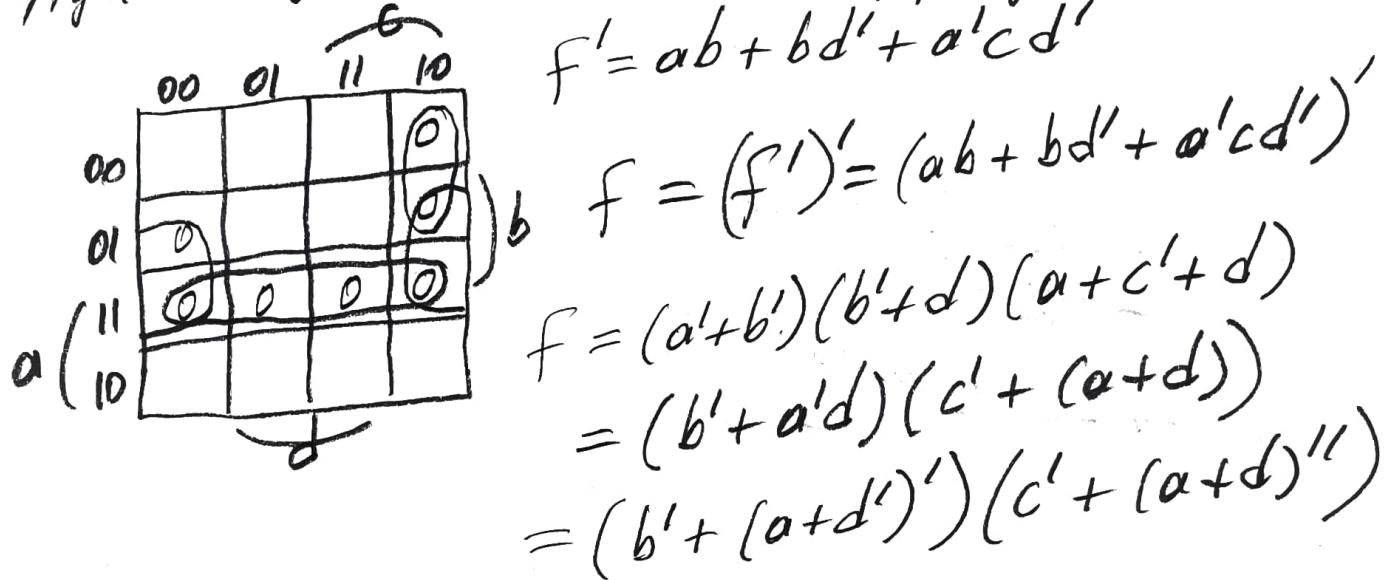

# Tablo Yöntemi (Quine McCluskey Yöntemi)

(28)

Depişken sayısı 6 veya daha fazla olduğunda harita yönteminin kullanmak zorlaşır. Ağır ölçüde artan kare sayısının makul bir bitişik kareler segminini zorlastırır. Bu durumda tablo yöntemi kullanılır. Fakat, tablo yönteminde matematiksel ifadeler çok olduğundan bir bilgisayarın yazılımlı yazmak gereklidir.

$$f(a,b,c,d) = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13)$$

Tablo yöntemi kullanarak boole fonksiyonunu sadeleştir.

	a	b	c	d		a	b	c	d		
1	0	0	0	1	✓	(1,3)	0	0	X	1	✓
2	0	0	1	0	✓	(1,5)	0	X	0	1	✓
4	0	1	0	0	✓	(1,9)	X	0	0	1	✓
3	0	0	1	1	✓	(2,3)	0	0	1	X	✓
5	0	1	0	1	✓	(2,10)	X	0	1	0	✓
9	1	0	0	1	✓	(4,5)	0	1	0	X	X
10	1	0	1	0	✓	(3,11)	X	0	1	1	✓
11	1	0	1	1	✓	(5,13)	X	1	0	1	✓
13	1	1	0	1	✓	(9,11)	1	0	X	1	✓
						(9,13)	1	X	0	1	✓
						(10,11)	1	0	1	X	✓

	a	b	c	d
(1,3)(9,11)	X	0	X	1
(1,5)(9,13)	X	X	0	1
(1,9)(3,11)	X	0	X	1
(1,9)(5,13)	X	X	0	1
(2,3)(10,11)	X	0	1	X
(2,10)(3,11)	X	0	1	X

	1	2	3	4	5	9	10	11	13	Farkalık
b'd	(1,3)(9,11)	(X)				(X)		(X)		X
c'd	(1,5)(9,13)	(X)								
b'c	(2,3)(10,11)		(X)	(X)						
a'b'c'	(4,5)					X	X			

$$\begin{aligned} f &= c'd + b'c + a'b'c' \\ &= b'c + c'(a'b + d) \end{aligned}$$